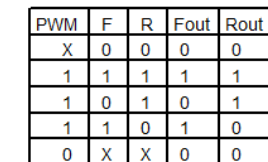


①で入力信号の振り分け
②で電圧合わせと貫通電流の
防止さらに
電流増幅を行っている



コンピュータがリセット状態の時,出力設定の入出力ピンあっても強制的に_____になる
静電気などノイズが混入すると周辺回路に_____が入力されたのと同じになり制御回路が
をする。これを防止するため取り付けられている。

インバータで R-F の信号を入力すれば、信号線を減らせることができるが、インバータを省略した。