

## 【演習1】 555使用Lチカ回路の設計

次の回路をできるだけ小さな基板になるようにレイアウト設計し  
100mmX100mmのワークに面付けして基板発注データを編成してください。使  
用する部品のフットプリントなどはご自身 でセレクトしてください。

