# R8-マイコン実習(4)

## PWM実習

### R 8 -マイコン実習(PWM)

目的

マイコン制御の基本技術であるPWM制御について理解を深める。

### R8-マイコン実習 (PWMとは)

#### 関係知識

PWM(Pulse Width Modulation)とは、半導体を使った電力を制御する方式の1つです。 オンとオフの繰り返しスイッチングを行い、出力される電力を制御します。

一定電圧の入力から、パルス列のオンとオフの一定周期を作り、オンの時間幅を変化させる電力制御方式を **PWM** と呼びます。

### R8-マイコン実習(そもそも電力制御)

#### 関係知識

電力とは、電圧・電流・時間の積なので

**P=V・I・t** [w·s]で表される

つまり


- ・電圧・電流を制御する
- ・時間を制御する

この二つの方法に分けられる

### R8-マイコン実習(そもそも電力制御)

#### 関係知識

・電圧・電流を制御する

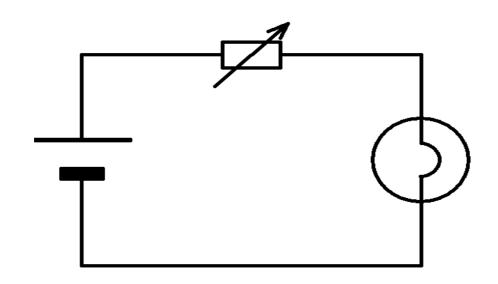


### R8-マイコン実習(そもそも電力制御)

#### 関係知識


- ・通電時間を制御する
  - ・位相角制御
  - PWM

### R8-マイコン実習(そもそも電力制御)

#### 関係知識

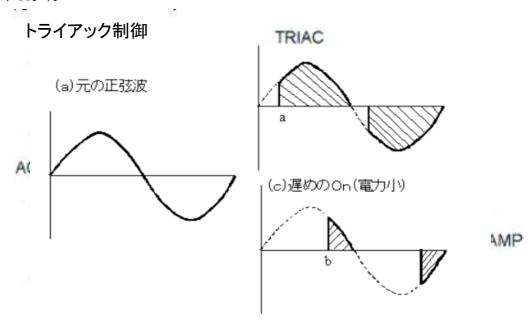


# R8-マイコン実習(PWMとは)

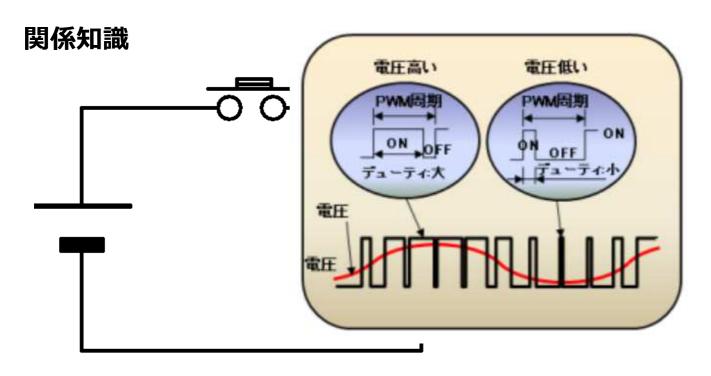


### R8-マイコン実習(タイマーRDの利用)

#### 関係知識

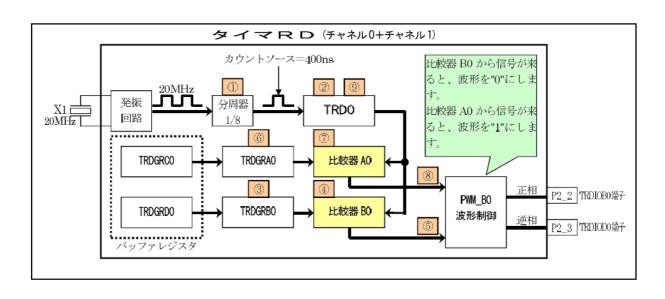


### R8-マイコン実習(タイマーRDの利用)

#### 関係知識

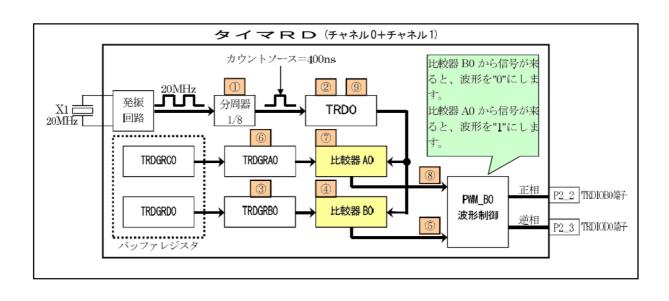

### R8-マイコン実習(PWMとは)

#### 関係知識

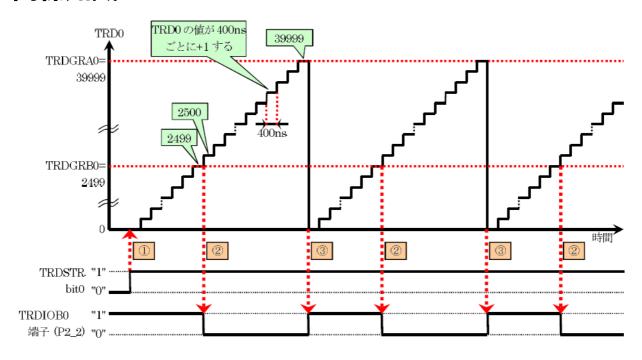

### R8-マイコン実習(R8Cで実現)

#### 関係知識

#### ・R8Cの関係レジスタについて

```
/* タイマRD リセット同期PWMモードの設定*/
trdfcr = 0x01;
                          /* リセット同期PWMモードに設定 */
trdmr = 0xf0;
                         /* バッファレジスタ設定
                                                 */
trdoer1 = 0x01;
                         /* 出力端子の選択
trdpsr0 = 0x68;
                         /* TRDIOB0,C0,D0端子設定
                         /* TRDIOA1,B1,C1,D1端子設定
trdpsr1 = 0x55;
                         /* ソースカウントの選択:f8
trdcr0 = 0x23;
trdgra0 = trdgrc0 = 39999;
                         /* 周期
trdgrb0 = trdgrd0 = 0;
                         /* P2 2端子のON幅設定
                                                  */
trdgra1 = trdgrc1 = 0;
                         /* P2_4端子のON幅設定
trdgrb1 = trdgrd1 = 0;
                         /* P2_5端子のON幅設定
                                                  */
trdstr = 0x0d;
                          /* TRD0カウント開始
                                                 */
```

#### 関係知識

• trdfcr = 0x01;

### R8-マイコン実習(R8Cで実現)

#### 関係知識

・trdmr = 0xf0; バッファレジスタ設定

#### 関係知識

• trdoer1 = 0x01; 出力端子の選択

### R8-マイコン実習(R8Cで実現)

#### 関係知識

· trdpsrX; TRDIOBX, CX, DX 端子設定 trdpsr0 = 0x68; /\* TRDIOB0,C0,D0端子設定 \*/

trdpsr1 = 0x55; /\* TRDIOA1,B1,C1,D1端子設定 \*/

#### 関係知識

·trdgra0 = trdgrc0 = 39999; 周期設定

```
trdgra0 = trdgrc0 = 39999; /* 周期 */
```

### R8-マイコン実習(R8Cで実現)

#### 関係知識

・出力端子のON幅設定

```
      trdgrb0 = trdgrd0 = 0;
      /* P2_2端子のON幅設定
      */

      trdgra1 = trdgrc1 = 0;
      /* P2_4端子のON幅設定
      */

      trdgrb1 = trdgrd1 = 0;
      /* P2_5端子のON幅設定
      */

      trdstr = 0x0d;
      /* TRDOカウント開始
      */
```

#### 関係知識

・TRD×カウント開始力

```
trdstr = 0x0d; /* TRD0カウント開始 */
```

### R8-マイコン実習(R8Cで実現)

#### 関係知識

・メインルーチンのお仕事

dipsw\_get()はDIPスイッチのU〜 I 5の値を読み出す。 DIPスイッチの切り替えで16段階に分ける事ができる 39998に正規化していると言う

### 本日の課題

- 1. 周期が出力される端子(P2\_1)のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポートにしなさい。このとき、この端子は出力端子として"0"を出力 しなさい。
- 2.逆相の端子(P2\_3、P2\_6、P2\_7 の3 つとも)のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポートにしなさい。このとき、この端子は出力端子として"0"を出力しなさい。
- ※プログラムは、(1)の状態から改造するものとする。
- 3.P2\_4 端子もP2\_2 端子と同様に、ディップスイッチに合わせて PWM 信号が出力されるようにしなさい。出力の仕方は、サンプル プログラム39 行目の「39998 \* dipsw\_get() / 15」を使用することとする。
- ※プログラムは、(2)の状態から改造するものとする。

### 本日の課題

- 4. P2\_5 端子もP2\_2 端子と同様に、ディップスイッチに合わせて PWM 信号が出力されるようにしなさい。出力の仕方は、サンプルプログラム39 行目の「39998 \* dipsw\_get() / 15」を使用することと する。
  - ※プログラムは、(3)の状態から改造するものとする。
- 5.P2\_4 端子、P2\_5 端子のPWM 出力を禁止して、通常のI/O ポート にしなさい。このとき、この端子は出力端子として"0"を出力しなさい。
  - ※プログラムは、(4)の状態から改造するものとする
- 6.A/D変換のプログラムを併用して正相出力のみを半固定VR の回転 に合わせて出力を変化させなさい。
  - ※半固定VR 右一杯で最大の明るさ左一杯で消灯するようにする。