

練習問題

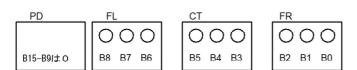- ・ロボットのフィールドセンサーが9個あり以下の図のように配置されている。各ブロックは3個のセンサーを3bitでアクセスしたい。プログラムからFL CT FR としてアクセスし、B0-B15を 符号なし16ビットとして一括アクセスしたい。
- ・共用体・構造体の定義または、宣言をしなさい。 16bitアクセスはsensor.word 各ブロックは sensor.bit.FL 同様に.CT .FR のメンバーを持つものとする。B9-B15は0で パディングされている。




19

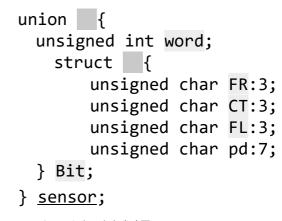

pdにアクセスしないなら省略可 ビットポジションを明示するためあったほうが良い


アライメント (境界) エラーの例

unsigned char で定義

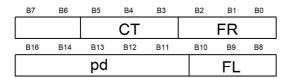

B7, B6は自動的にパッディングさ、アクセスできない

unsigned int で定義

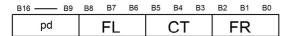

ビットアライメントが16bitになる

union {
 unsigned int word;
 struct {
 unsigned int CT:3;
 unsigned int the current of the current

```
外部回路
                  スイッチなどから入力する
                                      B8
B9
B10
B11
B12
B13
B13
B14
   B0
B1.
B2
B3
B4
B5
B6
B6
       4 2 1 1 2 4
                                          4 2 1 1 2 4
SER
                    QH
                                   SER
                                                       OH
           SH/LD
SH/LD
TTL166
                                               SH/LD
SH/LD
SH/LD
SH/LD
   OLKH,
                                      OLKH,
                                                             p0 0
               SH_LD
                             MCPU
  シフトレジスタは SH_LDが1の時シフト動作
0の時クロックの立ち上がりでA-Hを読む
```

```
応用例 プログラムの実装前に確認データのシフト a=a<<1 // 変数aを1ビットシフトアップする。</li>
```

```
a=a<<n // 変数aをnビットシフトアップする。
同様に>>とするとシフトダウンできる

•1bitのアクセス
SH_LD=0;
click();
SH_LD=1; volatile
sensor.word = sensor.word <<1 ;
sensor.bit.b0 = din;
click(); //シフトレジスタをシフトアップ
volatile void click(void) { //単に1パルス出力する
```

CLK=1; CLK=0; // volatile は最適化無効の宣言