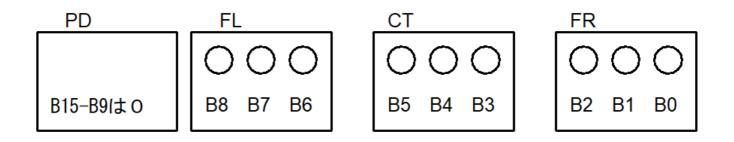
## 練習問題

- ロボットのフィールドセンサーが9個あり以下の図のように配置されている。各ブロックは3個のセンサーを3bitでアクセスしたい。プログラムからFL CT FR としてアクセスし、B0-B15を 符号なし16ビットとして一括アクセスしたい。
- 共用体・構造体の定義または、宣言をしなさい。 16bitアクセスはsensor.word 各ブロックは sensor.bit.FL 同様に.CT .FR のメンバーを持つものとする。B9-B15は0でパディングされている。




19

```
union
{
  unsigned int word;
  struct {
    unsigned char FR:3;
    unsigned char CT:3;
    unsigned char FL:3;
    unsigned char pd:7;
  } Bit;
} sensor;
```

pdにアクセスしないなら省略可 ビットポジションを明示するためあったほうが良い

## アライメント(境界)エラーの例

## unsigned char で定義

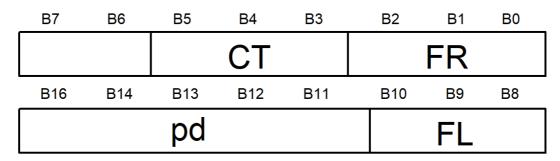

B7, B6は自動的にパッディングさ、アクセスできない


## unsigned int で定義

B16 — B9	B8	В7	B6	B5	B4	В3	B2	B1	В0
pd		FL			СТ	1	F	FR	

ビットアライメントが16bitになる

21
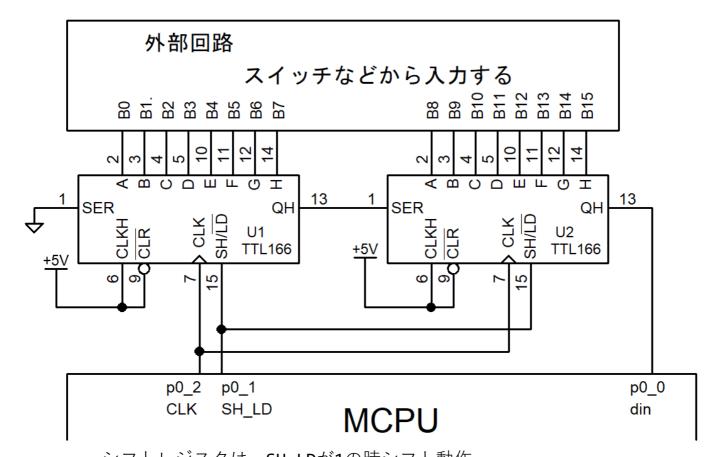
```
union {
  unsigned int word;
  struct {
    unsigned int FR:3;
    unsigned int CT:3;
    unsigned int FL:3;
    unsigned int pd:7;
} Bit;
} sensor;
```



シフトレジスタは SH\_LDが1の時シフト動作 0の時クロックの立ち上がりでA-Hを読む

応用例 プログラムの実装前に確認

• データのシフト

```
a=a<<1 // 変数aを1ビットシフトアップする。
           // 変数aをnビットシフトアップする。
 a=a<<n
              同様に >>とするとシフトダウンできる
•1bitのアクセス
 SH_LD=0;
 click():
 SH_LD=1; volatile
 sensor.word = sensor.word << 1:
 sensor.bit.b0 = din:
 click();
                //シフトレジスタをシフトアップ
 volatile void click(void){ //単に1パルス出力する
   CLK=1:
   CLK=0:
                // volatile は最適化無効の宣言
```

24

23